

Organización de Computadoras – Fac. de Informática – Prof. Jorge Runco Curso 2020 - Práctica 4 – Lógica y Compuertas


2) 1) Solo con Nand

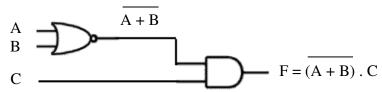

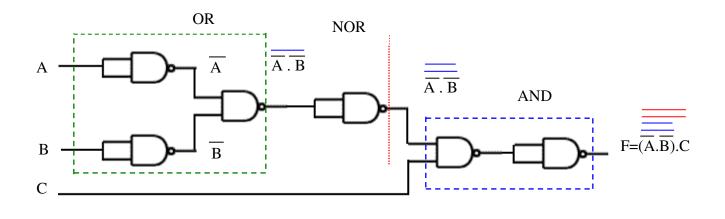

$$F = \overline{(A + B)}$$
. $C = \overline{(A + B)}$. $C = \overline{(A \cdot B)}$.

3) 1) Solo con Nor

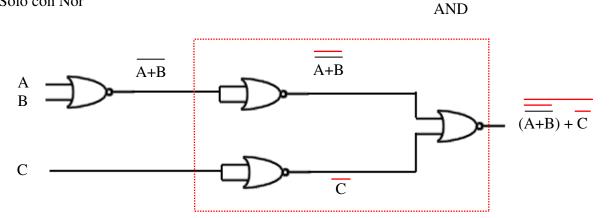

$$F = (A + B) \cdot C = (A + B) \cdot C = (A + B) + C$$